

Dane aktualne na dzień: 26-10-2026 22:27

Link do produktu: <https://paczkanaczas.pl/zdalne-sterowanie-12v-24v-dc-lewo-prawo-silnika-przekaznik-radiowe-8-36-v-p-2406.html>



ZDALNE STEROWANIE 12V / 24V DC Lewo Prawo silnika przekaznik radiowe 8 36 v

Cena brutto	52,41 zł
Cena netto	42,61 zł
Numer katalogowy	ST-RD-12V
Kod producenta	ST-RD-12V
Kod EAN	5904815162821
Kod producenta	ST-RD-12V
EAN (GTIN)	5904815162821
Model	ST-RD-12V
Producent	nieznany producent
Zawiera baterie	nie

Opis produktu



MODUŁ ZDALNEGO (RADIOWEGO) STEROWANIA SILNIKIEM W PRAWO I LEWO 12V-36V DC Z DWOMA PILOTAMI

Urządzenie to umożliwi sterowanie silnikiem w lewo lub prawo za pomocą zdalnego pilota, posiada dodatkowe wyjścia na wyłącznik krańcowy lub manualny.

SPRAWDZONA JAKOŚĆ

□ Domyślnie ustawioną funkcją modułu jest "tryb wciskania" czyli dopóki wciskasz przycisk **^ (w górę)** lub **V (w dół)** załączony jest przekaźnik pierwszy lub drugi odpowiadający np. za sterowanie silnikiem w lewo lub w prawo.

□ Możesz również ustawić funkcję modułu w trybie samoblokującym czyli po wciśnięciu przycisku **^ (w górę)** [lub **V (w dół)**] przekaźnik będzie cały czas załączony, zwolnienie nastąpi dopiero po wciśnięciu jednocześnie przycisków **^ (w górę)** i **V (w dół)** jednocześnie.


□ **Wyjścia na 4 wyłączniki krańcowe:** można zainstalować wyłącznik krańcowy który po załączeniu wyłącza przekaźniki lub robi odbicie- zmienia załączony przekaźnik.

→ Dane techniczne:

- Zakres napięcia zasilania: od 8V do 36V DC
- Prąd w stanie spoczynku (podtrzymanie): >8mA
- Częstotliwość robocza: 433mhz
- Temperatura pracy-40 stopni + 80 stopni
- Czułość odbiornika: większa niż -105dBm
- Wymiary: ~68x44x25mm
- Bateria pilota: CR2032 (3V bateria guzikowa)
- Prąd na stykach stycznika mniej niż: 5A; prąd chwilowy max: 5A
- Wymagany rodzaj źródła zasilania: zasilacz prądu stałego (nie impulsowy), lub bateria

→ Zestaw zawiera:

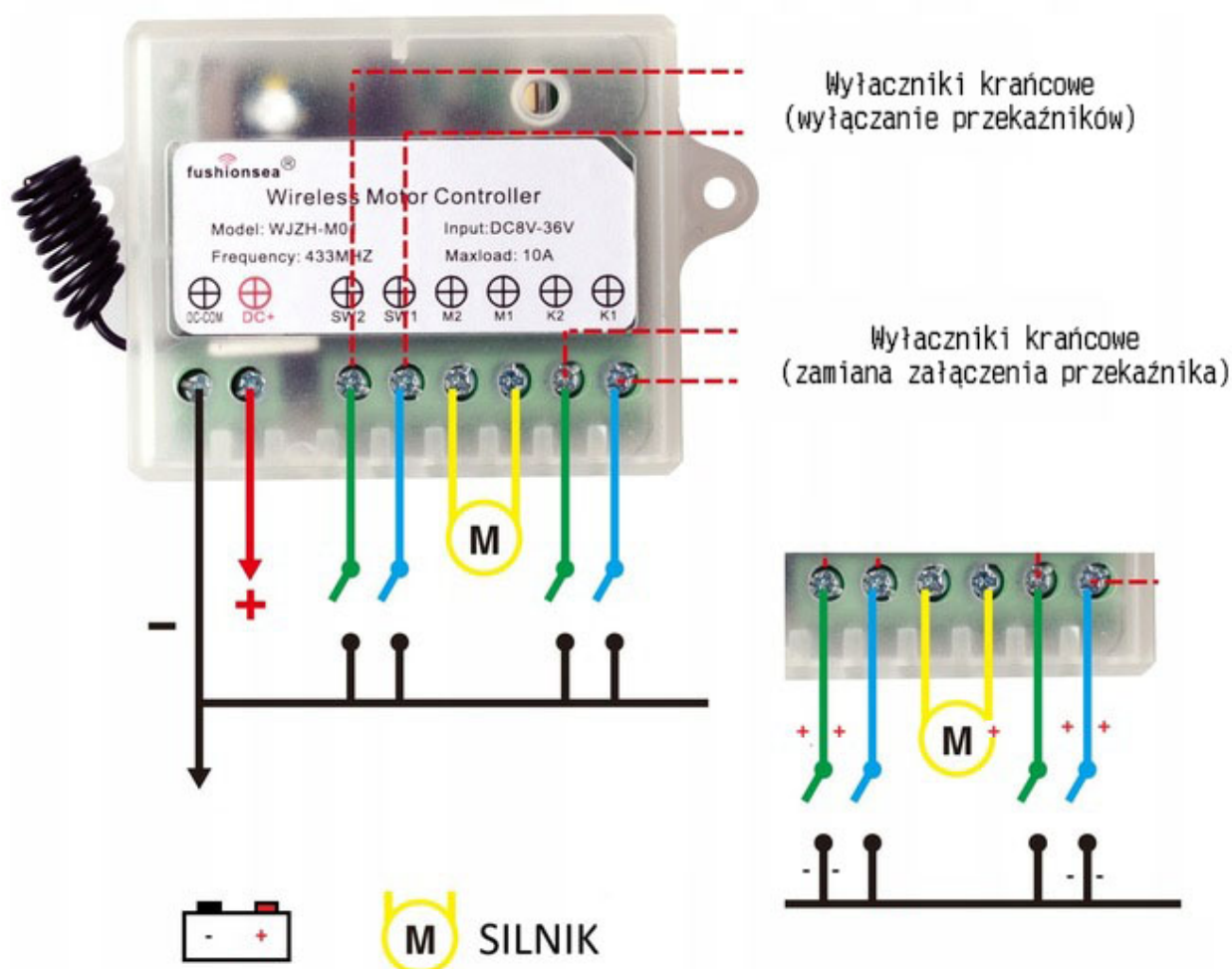- 1szt. **Moduł odbiornika z przekaźnikiem**
- 2szt. **Piloty zdalnego sterowania** (z baterią- gratis)
- 1szt. **Mini wkrętak krzyżowy**



Możliwe tryby pracy przekaźnika:

- Tryb wciskania:** wciśnij przycisk góra lub dół na pilocie a przekaźnik będzie włączony tak długo jak wciskasz guzik, następnie zwolnij przycisk na pilocie, aby rozłączyć przekaźnik.
- Tryb samoblokujący:** wciśnij raz przycisk na pilocie a przekaźnik się włączy i zostanie w tej pozycji, następnie wciśnij na pilocie oba przyciski [^ v] (góra i dół), aby rozłączyć przekaźnik.

Programowanie (gdy wykonujesz te czynności trzymaj pilot możliwie blisko modułu):

- 1. Tryb wciskania:** Przekaźnik jest załączony tylko podczas wciskania przycisku pilota. Po zwolnieniu przycisku przekaźnik powraca do pozycji wyjściowej.

Przycisnąć raz przycisk nauki na module i zwolnić. Nacisnąć przycisk **PILOTA ^** (W GÓRĘ ok 1s) -dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie, następnie nacisnąć przycisk **PILOTA v** (W DÓŁ ok 1s) dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie.

-W ten sposób uzyskujemy tryb wciskania na przyciskach pilota GÓRA lub DÓŁ.

- 2. Tryb samoblokujący:** Po wciśnięciu przycisku pilota przekaźnik się załącza. Po ponownym wciśnięciu przycisku pilota przekaźnik powraca do pozycji wyjściowej.

2A. Przycisnąć dwa razy przycisk nauki na module i zwolnić. Nacisnąć przycisk **PILOTA ^** (W GÓRĘ ok 1s) -dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie, następnie nacisnąć jednocześnie przyciski **PILOTA** (W GÓRĘ) [**^** i **v**] (W DÓŁ) ok 1s -dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie, następnie nacisnąć przycisk **PILOTA v** (W DÓŁ ok 1s) -dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie.

-W ten sposób uzyskujemy sterowanie w trybie samoblokującym z jednego pilota przekaźnikami modułu za pomocą przycisków na pilocie **^**(góra) i **v**(dół) oraz jednocześnie wciskając przycisk (**^v**) góra i dół zwolnienie przekaźnika (wyłączenie).


2B. Można zaprogramować załączanie trybu samoblokującego na przyciskach jednego pilota a rozłączanie na drugim pilocie.

W tym celu należy dwa razy przycisnąć przycisk nauki na module i zwolnić. Nacisnąć przycisk **^(w górę)** - na **PILOCIE-1** dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie, następnie nacisnąć przycisk **v(w dół)** - na **PILOCIE-2** dioda mignie (3x raz) , następnie nacisnąć przycisk **v(w dół)** - na **PILOCIE-1** dioda mignie (3x raz). Następnie dwa razy przycisnąć przycisk nauki na module i zwolnić a potem nacisnąć przycisk **^(w górę)** - na **PILOCIE-1** dioda mignie (3x raz) sygnalizując udane zaprogramowanie, następnie nacisnąć przycisk **^(w górę)** - na **PILOCIE-2** dioda mignie (3x raz) , następnie nacisnąć przycisk **v(w dół)** - na **PILOCIE-1** dioda mignie (3x raz).

2C. Można też zaprogramować inne mieszane kombinacje zgodnie z powyższymi schematami.

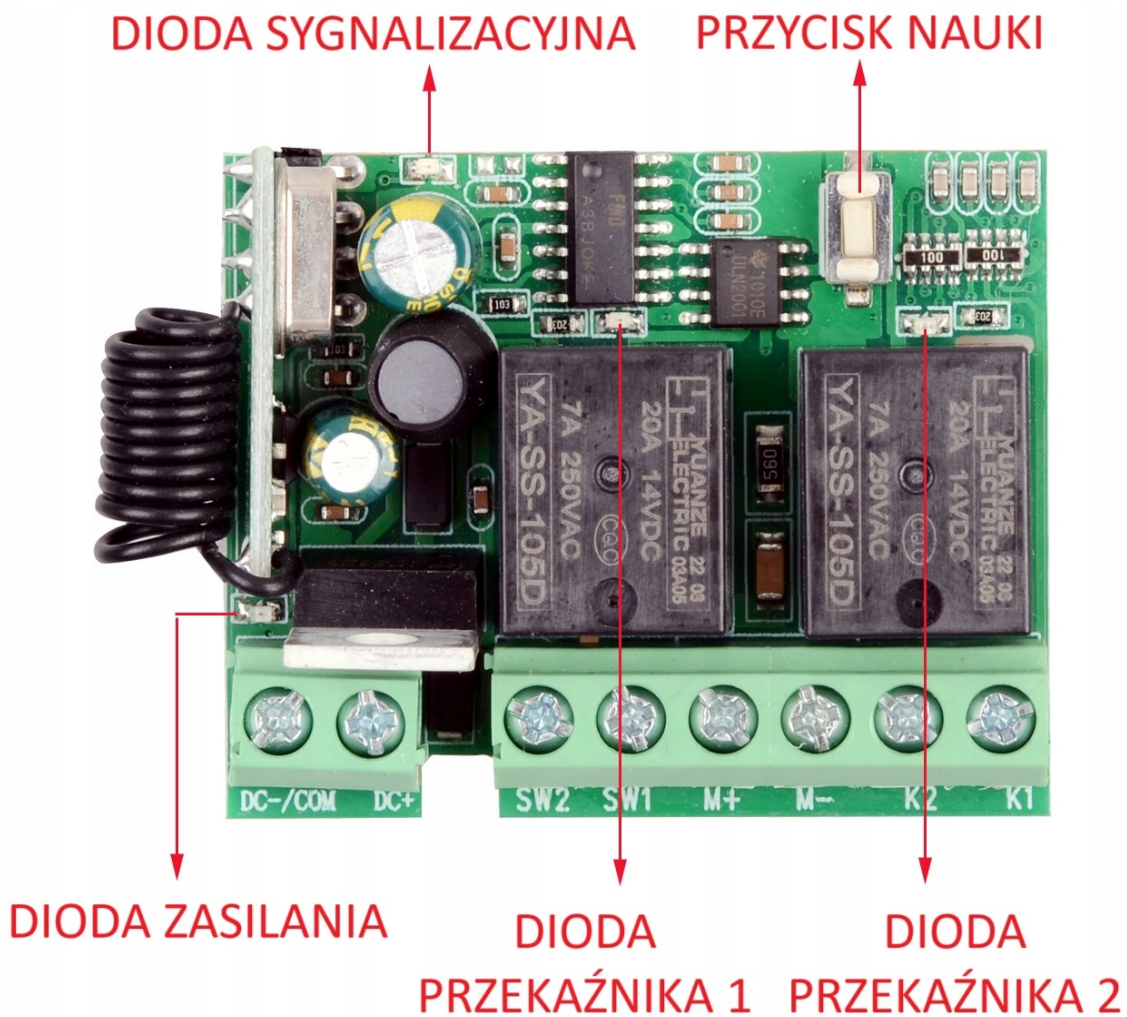- **3. Kasowanie pamięci odbiornika:**

Po trzykrotnym szybkim naciśnięciu przycisku parowania kodów (przycisku nauki) na płycie modułu, nastąpi automatyczne wyczyszczenie wszystkich wyuczonych pilotów, dioda mignie 5 razy. Po wyczyszczeniu nie można już używać wcześniej wyuczonych pilotów, trzeba je sparować na nowo.





Uwaga. Piloty mogą być niesparowane z odbiornikami, należy wówczas zacząć od sparowania pilotów.